

WRITTEN HOMEWORK #2

1) Given only an 8-1 multiplexer & constants 0 and 1 implement circuit that behaves like  $m_2 + m_5 + m_6 + m_7$ .


3 input variables  $x_2, x_1, x_0$ .

	$x_2$	$x_1$	$x_0$	$Y$
0	0	0	0	0
1	0	0	1	0
→ 2	0	1	0	1
3	0	1	1	0
4	1	0	0	0
→ 5	1	0	1	1
→ 6	1	1	0	1
→ 7	1	1	1	1

$$m_2 + m_5 + m_6 + m_7 =$$

$$(\bar{x}_2 \bar{x}_1 \bar{x}_0) + (x_2 \bar{x}_1 x_0) +$$

$$(x_2 x_1 \bar{x}_0) + (x_2 x_1 x_0)$$

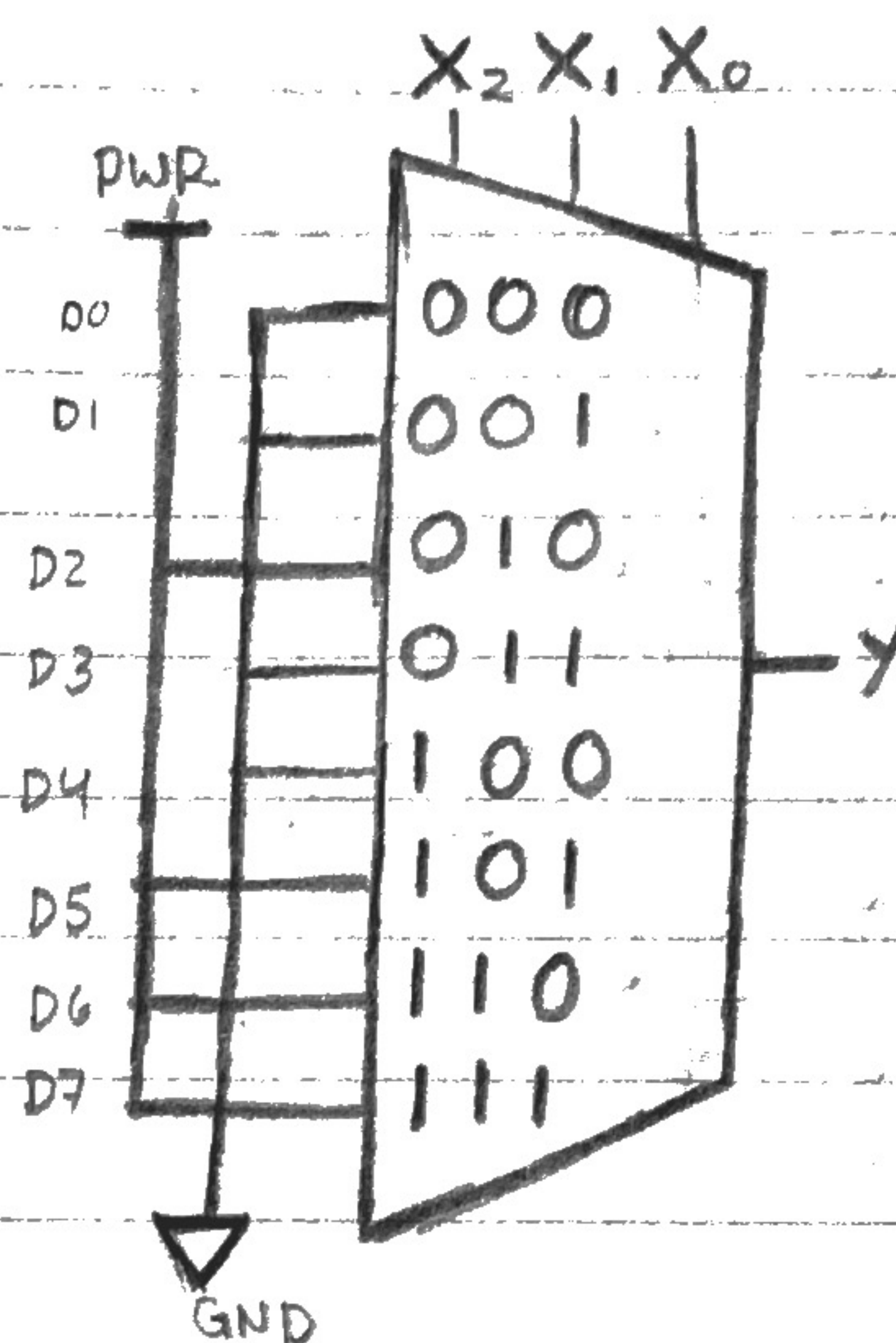

2) Given only a 3-8 one hot decoder & OR gate, implement circuit that behaves like  $m_0 + m_2 + m_6$ . Use  $x_2, x_1, x_0$ .

	$x_2$	$x_1$	$x_0$	$Y_7$	$Y_6$	$Y_5$	$Y_4$	$Y_3$	$Y_2$	$Y_1$	$Y_0$
→ 0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0
→ 2	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0
3	0	1	1	0	0	0	0	1	0	0	0
4	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0
5	1	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0
→ 6	1	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0
7	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0

$$m_0 + m_2 + m_6 =$$

$$(\bar{x}_2 \bar{x}_1 \bar{x}_0) + (\bar{x}_2 x_1 \bar{x}_0) +$$

$$(x_2 x_1 \bar{x}_0)$$